

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL  
INSTITUTO DE INFORMÁTICA

Circuitos Digitais – INF01058

## LAB 06 – Display de 7 segmentos

Ana Cláudia Rodrigues — 343123  
Bruno Samuel Ardenghi Gonçalves — 550452

# 1 Introdução

Neste laboratório desenvolvemos um decodificador de binário para a representação hexadecimal em um display de 7 segmentos. Para verificação do projeto, foi utilizada a saída da ULA (com operação aritmética de soma e operações lógicas de AND, OR e NOT) elaborada previamente (laboratório 5). O projeto foi implementado e simulado pelo software Quartus, posteriormente sintetizado e testado em uma FPGA Cyclone III D0 (modelo EP3C16F484C6).

## 1.1 Entradas

- $S_{3-0}$ : "código" de entrada de 4 bits (saída da ULA, entrada do decodificador)

## 1.2 Saídas

- $S_{A-G}$ : segmentos do display (onde o resultado será exibido)

## 1.3 Módulos e funções

- Decodificador 4:16  
OBS: decodificação feita de modo a gerar correspondência binário-hexadecimal
- Função ISOP (ou IPOS) para implementação das saídas do display

- $S_A = \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}CD + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}BCD$
- $S_B = \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}BCD + \overline{A}BC\overline{D}$
- $S_C = \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}BCD + \overline{A}BC\overline{D}$
- $S_D = \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}BCD + \overline{A}BC\overline{D}$
- $S_E = \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}BCD + \overline{A}BC\overline{D}$
- $S_F = \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}BCD + \overline{A}BC\overline{D}$
- $S_G = \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}BCD + \overline{A}BC\overline{D}$

# 2 Resultados

Total de elementos lógicos	18
Total de pinos	19
Área total	37

Table 1: Consumo de recursos do FPGA em área

Frequência máxima	129.8 MHz
Atraso crítico	7.204 ( $A_1 \rightarrow S_G$ )

Table 2: Frequência máxima de operação e atraso crítico (Slow, 85°C)

### 3 Capturas de tela

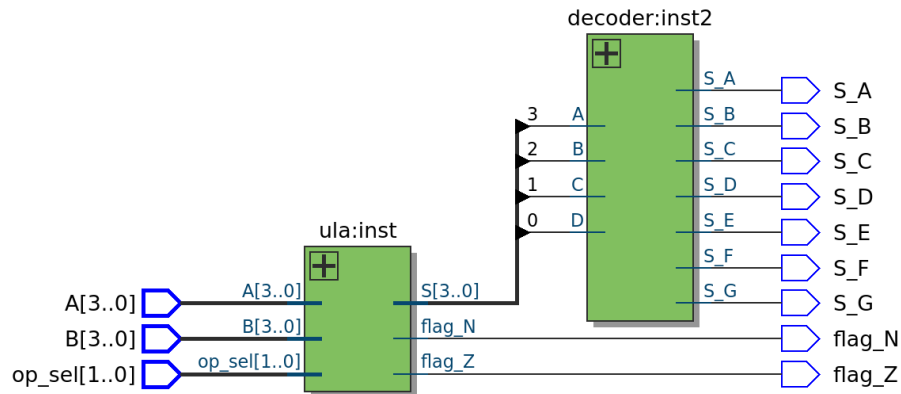


Figure 1: Captura de tela do netlist

 


Figure 2: Captura de tela da simulação em forma de onda com atraso

### 4 Arquivo de restrições

```
create_clock -name clk -period 10
set_clock_uncertainty -from clk 0.1

set_input_delay -clock clk -max 0.2 [all_inputs]
set_input_delay -clock clk -min 0.01 [all_inputs]
set_output_delay -clock clk -max 0.2 [all_outputs]
set_output_delay -clock clk -min 0.01 [all_outputs]
```

Listing 1: constraints.sdc